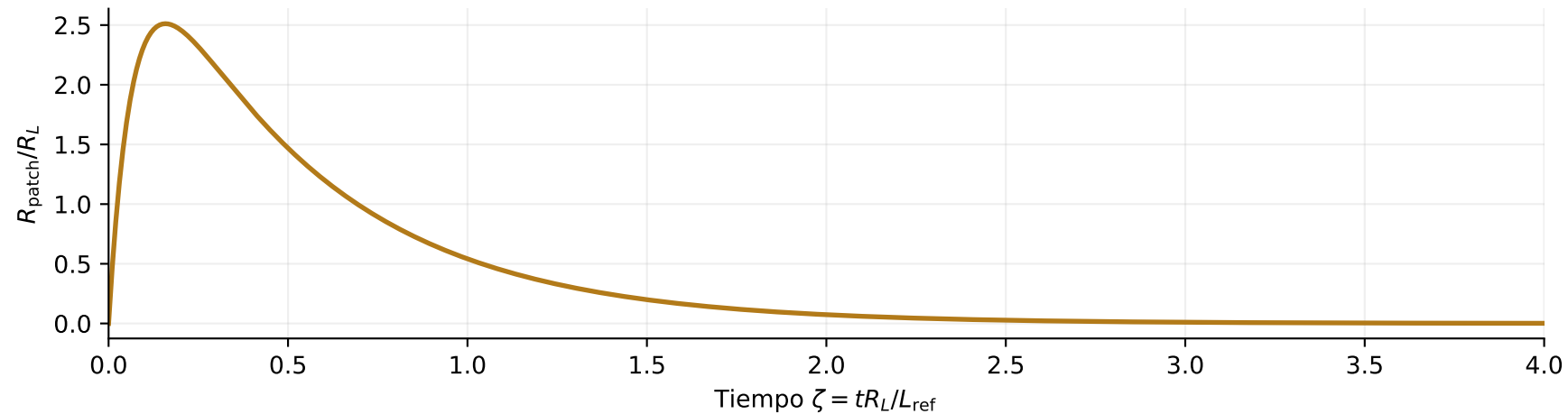
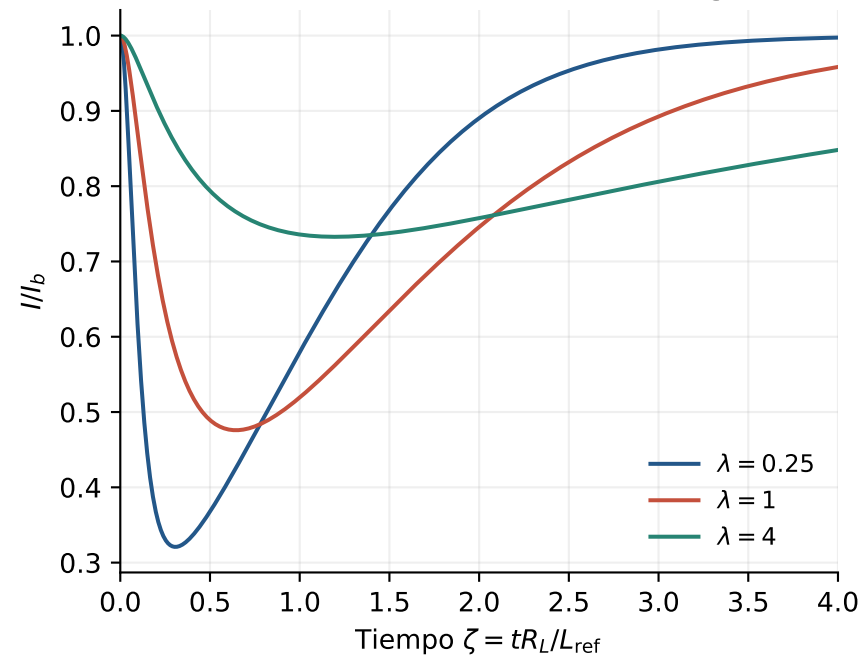


Entrada prescrita común a los tres circuitos



La corriente se desvía a la carga



Región y puerto responden distinto

